



Войти

CBWay

Только \$30

Монтаж печатной платы

- Бесплатная доставка
- Бесплатный трафарет




Главная » Усилители


Мгновенный
расчетПоддержи
авторов статей

Возможности TDA2030

Микросхема усилителя НЧ **TDA2030A** фирмы [ST Microelectronics](#) пользуется заслуженной популярностью среди радиолюбителей. Она обладает высокими электрическими характеристиками и низкой стоимостью, что позволяет при минимальных затратах собирать на ней высококачественные УНЧ мощностью до 18 Вт. Однако не все знают о ее "скрытых достоинствах": оказывается, на этой ИМС можно собрать ряд других полезных устройств. Микросхема TDA2030A представляет собой 18 Вт Hi-Fi усилитель мощности класса АВ или драйвер для УНЧ мощностью до 35 Вт (с мощными внешними транзисторами). Она обеспечивает большой выходной ток, имеет малые гармонические и интермодуляционные искажения, широкую полосу частот усиливаемого сигнала, очень малый уровень собственных шумов, встроенную защиту от короткого замыкания выхода, автоматическую систему ограничения рассеиваемой мощности, удерживающую рабочую точку выходных транзисторов ИМС в безопасной области. Встроенная термозащита обеспечивает выключение ИМС при нагреве кристалла выше 145°C. Микросхема выполнена в корпусе Pentawatt и имеет 5 выводов. Вначале вкратце рассмотрим несколько схем стандартного применения ИМС - усилителей НЧ. Типовая схема включения TDA2030A показана на **рис.1**.

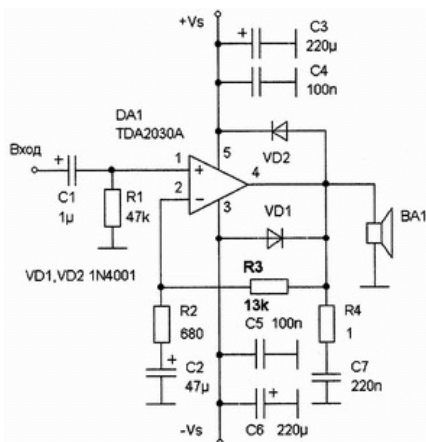

Микросхема включена по схеме неинвертирующего усилителя. Коэффициент усиления определяется соотношением сопротивлений резисторов R2 и R3, образующих цепь ООС. Вычисляется он по формуле $G_v = 1 + R3/R2$ и может быть легко изменен подбором сопротивления одного из резисторов. Обычно это делают с помощью резистора R2. Как видно из формулы, уменьшение сопротивления этого резистора вызовет увеличение коэффициента усиления (чувствительности) УНЧ. Емкость конденсатора C2 выбирают исходя из того, чтобы его емкостное сопротивление $X_c = 1 / 2\pi fC$ на низшей рабочей частоте было меньше R2 по крайней мере в 5 раз. В данном случае на частоте 40 Гц $X_{c2} = 1 / 6,28 \cdot 40 \cdot 47 \cdot 10^{-6} = 85$ Ом. Входное сопротивление определяется резистором R1. В качестве VD1, VD2 можно применить любые кремниевые диоды с током $I_{пр0,5...1}$ А и $U_{обр}$ более 100 В, например КД209, КД226, 1N4007. Схема включения ИМС в случае использования однополярного источника питания показана на **рис.2**.

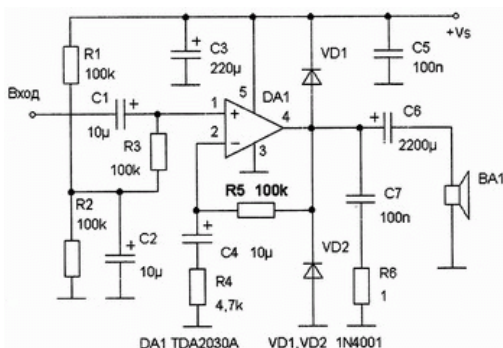Призовой фонд
на сентябрь 2020 г.


1. 1500 руб
Сайт Паяльник
2. Осциллограф DSO138
Сайт Паяльник
3. 50 руб.

присоединиться

Публикуя
статью или
обзор прибора
на сайте вы:

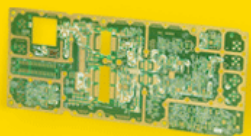3. Можете заказать
свидетельство о
публикации в СМИ
"Сайт Паяльник"

Комплексное
производство
печатных плат и SMT




Мгновенный
расчет




Поддержи
авторов статей

Делитель R1R2 и резистор R3 образуют цепь смещения для получения на выходе ИМС (вывод 4) напряжения, равного половине питающего. Это необходимо для симметричного усиления обеих полувольт входного сигнала. Параметры этой схемы при $V_s = \pm 36$ В соответствуют параметрам схемы, показанной на рис.1, при питании от источника ± 18 В. Пример использования микросхемы в качестве драйвера для УНЧ с мощными внешними транзисторами показан на **рис.3**.

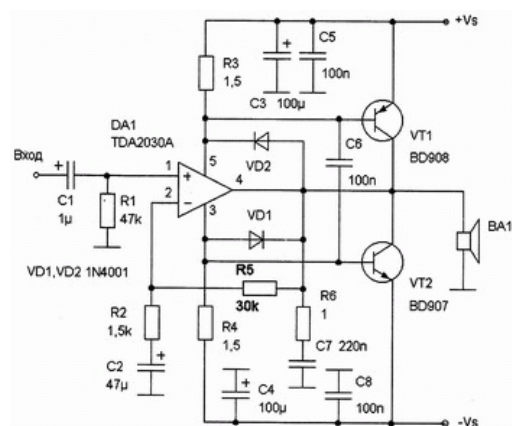


При $V_s = \pm 18$ В на нагрузке 4 Ом усилитель развивает мощность 35 Вт. В цепи питания ИМС включены резисторы R3 и R4, падение напряжения на которых является открывающим для транзисторов VT1 и VT2 соответственно. При малой выходной мощности (входном напряжении) ток, потребляемый ИМС, невелик, и падения напряжения на резисторах R3 и R4 недостаточно для открывания транзисторов VT1 и VT2. Работают внутренние транзисторы микросхемы. По мере роста входного напряжения увеличивается выходная мощность и потребляемый ИМС ток. При достижении им величины 0,3...0,4 А падение напряжения на резисторах R3 и R4 составит 0,45...0,6 В. Начнут открываться транзисторы VT1 и VT2, при этом они окажутся включенными параллельно внутренним транзисторам ИМС. Возрастет ток, отдаваемый в нагрузку, и соответственно увеличится выходная мощность. В качестве VT1 и VT2 можно применить любую пару комплементарных транзисторов соответствующей мощности, например КТ818, КТ819. Мостовая схема включения ИМС показана на **рис.4**.

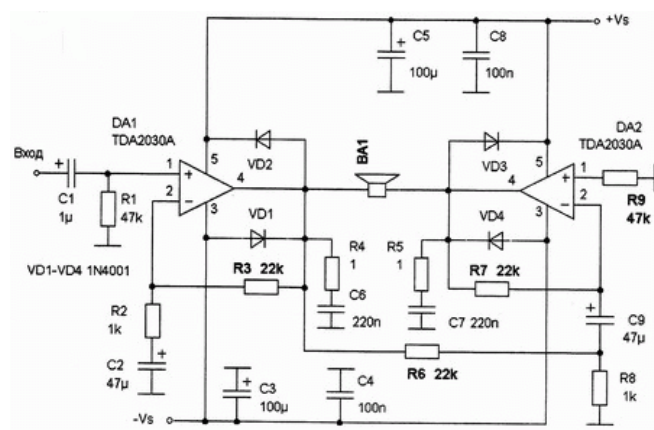

Сигнал с выхода ИМС DA1 подается через делитель R6R8 на инвертирующий вход DA2, что обеспечивает работу микросхем в противофазе. При этом возрастает напряжение на нагрузке, и, как следствие, увеличивается выходная мощность. При $V_s = \pm 16$ В на нагрузке 4 Ом выходная мощность достигает 32 Вт. Для любителей двух-, трехполосных УНЧ данная ИМС - идеальный вариант, ведь непосредственно на ней можно собирать активные ФНЧ и ФВЧ. Схема трехполосного УНЧ показана на **рис.5**.

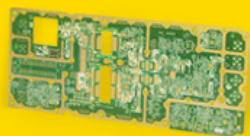
Комплексное
производство
печатных плат и SMT



Мгновенный
расчет




Поддержи
авторов статей

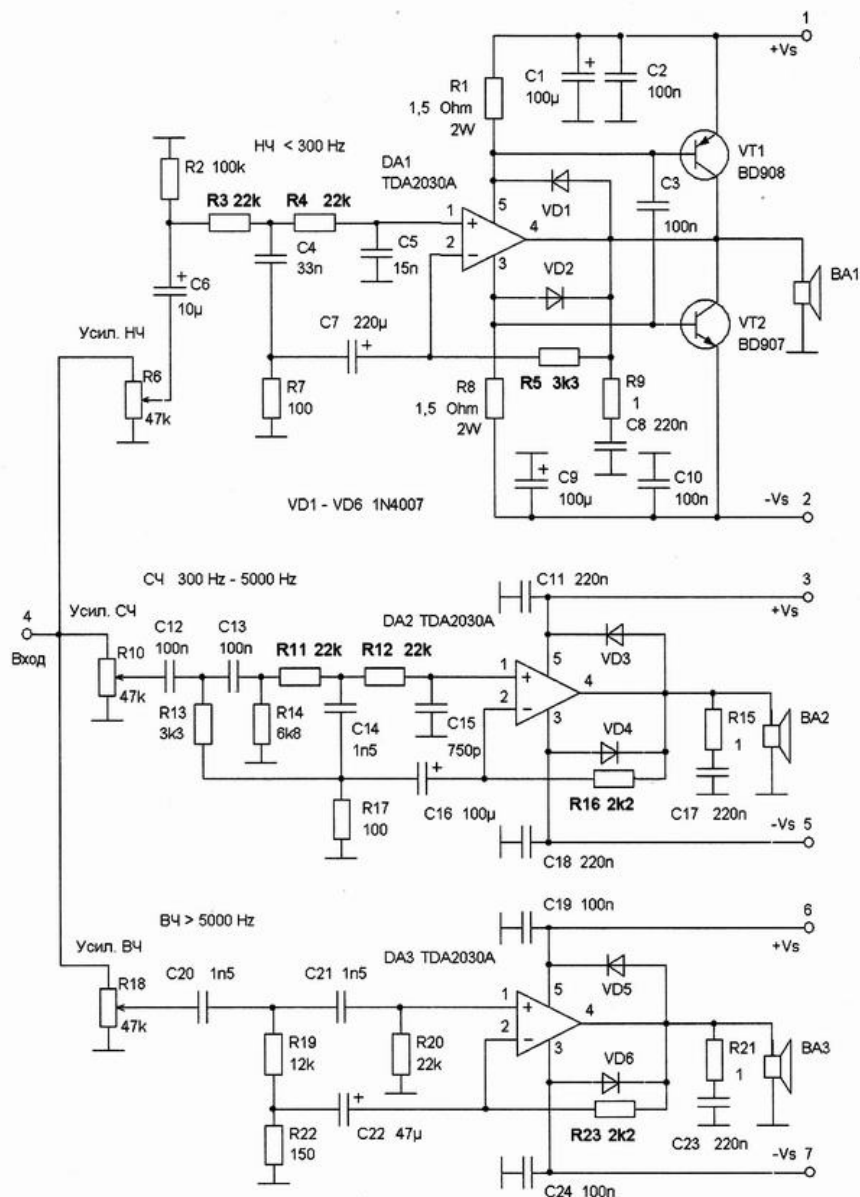


Низкочастотный канал (НЧ) выполнен по схеме с мощными выходными транзисторами. На входе ИМС DA1 включен ФНЧ R3C4, R4C5, причем первое звено ФНЧ R3C4 включено в цепь ООС усилителя. Такое схемное решение позволяет простыми средствами (без увеличения числа звеньев) получать достаточно высокую крутизну спада АЧХ фильтра. Среднечастотный (СЧ) и высокочастотный (ВЧ) каналы усилителя собраны по типовой схеме на ИМС DA2 и DA3 соответственно. На входе СЧ канала включены ФВЧ C12R13, C13R14 и ФНЧ R11C14, R12C15, которые вместе обеспечивают полосу пропускания 300...5000 Гц. Фильтр ВЧ канала собран на элементах C20R19, C21R20. Частоту среза каждого звена ФНЧ или ФВЧ можно вычислить по формуле $f_{CP} = 160/RC$, где частота f выражена в герцах, R - в килоомах, C - в микрофарадах. Приведенные примеры не исчерпывают возможностей применения ИМС TDA2030A в качестве усилителей НЧ. Так, например, вместо двухполярного питания микросхемы (рис.3,4) можно использовать однополярное питание. Для этого минус источника питания следует заземлить, на неинвертирующий (вывод 1) вход подать смещение, как показано на рис.2 (элементы R1-R3 и C2). Наконец, на выходе ИМС между выводом 4 и нагрузкой необходимо включить электролитический конденсатор, а блокировочные конденсаторы по цепи -Vs из схемы исключить.

Рассмотрим другие возможные варианты использования этой микросхемы. **ИМС TDA2030A** представляет собой не что иное, как операционный усилитель с мощным выходным каскадом и весьма неплохими характеристиками. Основываясь на этом, были спроектированы и опробованы несколько схем нестандартного ее включения. Часть схем была опробована "в живую", на макетной плате, часть - смоделирована в программе Electronic Workbench.


Мощный повторитель сигнала.

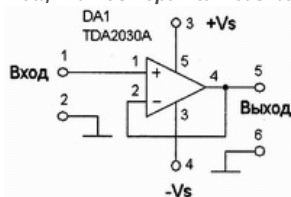

Сигнал на выходе устройства **рис.6** повторяет по форме и амплитуде входной, но имеет большую мощность, т.е. схема может работать на низкоомную нагрузку. Повторитель может быть использован, например, для упрочнения источников питания, увеличения выходной мощности низкочастотных генераторов (чтобы можно было непосредственно испытывать головки громкоговорителей или акустические системы). Полоса рабочих частот повторителя линейна от постоянного тока до 0,5... 1 МГц, что более чем достаточно для генератора НЧ.

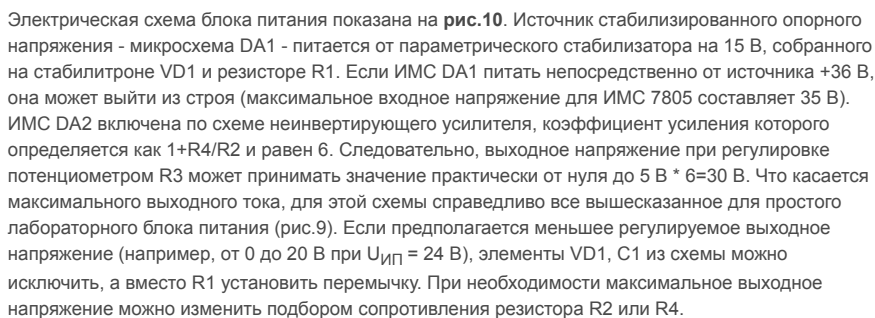

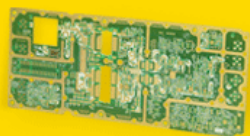Комплексное
производство
печатных плат и SMT




Мгновенный
расчет




Поддержка
авторов статей

Регулируемый источник тока.

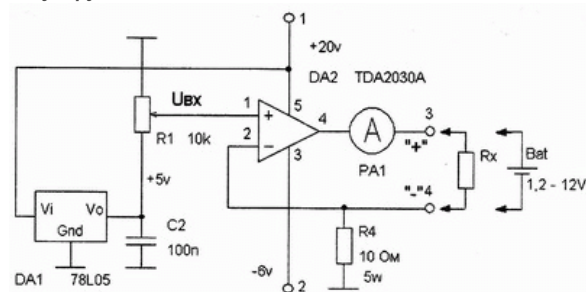


Электрическая схема стабилизатора показана на **рис.11**. На инвертирующем входе ИМС DA2 (вывод 2), благодаря наличию ООС через сопротивление нагрузки, поддерживается напряжение U_{BX} . Под действием этого напряжения через нагрузку протекает ток $I_H = U_{BX} / R_4$. Как видно из формулы, ток нагрузки не зависит от сопротивления нагрузки (разумеется, до определенных пределов, обусловленных конечным напряжением питания ИМС). Следовательно, изменяя U_{BX} от нуля до 5 В с помощью потенциометра R1, при фиксированном значении сопротивления $R_4=10$ Ом, можно регулировать ток через нагрузку в пределах 0...0,5 А. Данное устройство может быть использовано для зарядки аккумуляторов и гальванических элементов. Зарядный ток стабилен на протяжении всего цикла зарядки и не зависит от степени разряженности аккумулятора или от нестабильности питающей сети. Максимальный зарядный ток, выставляемый с помощью потенциометра R1, можно изменить, увеличивая или уменьшая сопротивление резистора R4. Например, при $R_4=20$ Ом он имеет значение 250 мА, а при $R_4=2$ Ом достигает 2,5 А (см. формулу выше). Для данной схемы справедливы ограничения по максимальному выходному току, как для схем стабилизаторов напряжения. Еще одно применение мощного стабилизатора тока - измерение малых сопротивлений с помощью вольтметра по линейной шкале. Действительно, если выставить значение тока, например, 1 А, то, подключив к схеме резистор сопротивлением 3 Ом, по закону Ома получим падение напряжения на нем $U=I \cdot R=1 \text{ А} \cdot 3 \text{ Ом}=3 \text{ В}$, а подключив, скажем, резистор сопротивлением 7,5 Ом, получим падение напряжения 7,5 В. Конечно, на таком токе можно измерять только мощные низкоомные резисторы (3 В на 1 А - это 3 Вт, 7,5 В * 1 А = 7,5 Вт), однако можно уменьшить измеряемый ток и использовать вольтметр с меньшим пределом измерения.

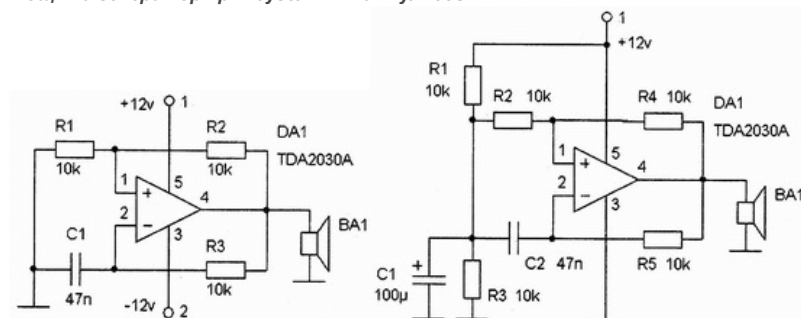Мощный генератор прямоугольных импульсов.



Схемы мощного генератора прямоугольных импульсов показаны на **рис.12** (с двухполярным питанием) и **рис.13** (с однополярным питанием). Схемы могут быть использованы, например, в устройствах охранной сигнализации. Микросхема включена как триггер Шмитта, а вся схема представляет собой классический релаксационный RC-генератор. Рассмотрим работу схемы, показанной на рис. 12. Допустим, в момент включения питания выходной сигнал ИМС переходит на уровень положительного насыщения ($U_{ВЫХ} = +U_{ИП}$). Конденсатор C1 начинает заряжаться через резистор R3 с постоянной времени $C1 \cdot R3$. Когда напряжение на C1 достигнет половины напряжения положительного источника питания ($+U_{ИП}/2$), ИМС DA1 переключится в состояние отрицательного насыщения ($U_{ВЫХ} = -U_{ИП}$). Конденсатор C1 начнет разряжаться через резистор R3 с той же постоянной времени $C1 \cdot R3$ до напряжения ($-U_{ИП} / 2$), когда ИМС снова переключится в состояние положительного насыщения. Цикл будет повторяться с периодом $2,2C1R3$, независимо от напряжения источника питания. Частоту следования импульсов можно посчитать по формуле: $f=1/2,2 \cdot R3C1$. Если сопротивление выразить в килоомах, а емкость в микрофарадах, то частоту получим в килогерцах.

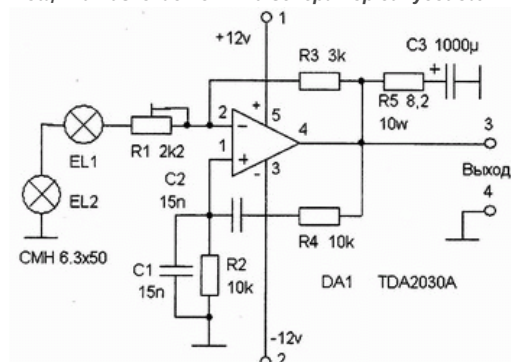Мощный низкочастотный генератор синусоидальных колебаний.



Электрическая схема мощного низкочастотного генератора синусоидальных колебаний показана на рис.14. Генератор собран по схеме моста Вина, образованного элементами DA1 и C1, R2, C2, R4, обеспечивающими необходимый фазовый сдвиг в цепи ПОС. Коэффициент усиления по напряжению ИМС при одинаковых значениях C1, C2 и R2, R4 должен быть точно равен 3. При меньшем значении K_u колебания затухают, при большем - резко возрастают искажения выходного сигнала. Коэффициент усиления по напряжению определяется сопротивлением нитей накала ламп

Комплексное

производство

печатных плат и SMT



Мгновенный

расчет



EL1, EL2 и резисторов R1, R3 и равен $K_u = R_3 / R_1 + R_{EL1,2}$. Лампы EL1, EL2 работают в качестве элементов с переменным сопротивлением в цепи ООС. При увеличении выходного напряжения сопротивление нитей накала ламп за счет нагревания увеличивается, что вызывает уменьшение коэффициента усиления DA1. Таким образом, стабилизируется амплитуда выходного сигнала генератора, и сводятся к минимуму искажения формы синусоидального сигнала. Минимума искажений при максимально возможной амплитуде выходного сигнала добиваются с помощью подстроечного резистора R1. Для исключения влияния нагрузки на частоту и амплитуду выходного сигнала на выходе генератора включена цепь R5C3, Частота генерируемых колебаний может быть определена по формуле:

$f = 1/2\pi RC$. Генератор может быть использован, например, при ремонте и проверке головок громкоговорителей или акустических систем.

В заключение необходимо отметить, что микросхему нужно установить на радиатор с площадью охлаждаемой поверхности не менее 200 см². При разводке проводников печатной платы для усилителей НЧ необходимо проследить, чтобы "земляные" шины для входного сигнала, а также источника питания и выходного сигнала подводились с разных сторон (проводники к этим клеммам не должны быть продолжением друг друга, а соединяться вместе в виде "звезды"). Это необходимо для минимизации фона переменного тока и устранения возможного самовозбуждения усилителя при выходной мощности, близкой к максимальной.

По материалам журнала "Радіоаматор"

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин
Рис. 1					
DA1	Аудио усилитель	TDA2030A	1		Поиск в магазине Отрон
VD1, VD2	Выпрямительный диод	1N4001	2		Поиск в магазине Отрон
C1	Электролитический конденсатор	1 мкФ	1		Поиск в магазине Отрон
C2	Электролитический конденсатор	47 мкФ	1		Поиск в магазине Отрон
C3, C6	Электролитический конденсатор	220 мкФ	2		Поиск в магазине Отрон
C4, C5	Конденсатор	100 нФ	2		Поиск в магазине Отрон
R1	Резистор	47 кОм	1		Поиск в магазине Отрон
R2	Резистор	680 Ом	1		Поиск в магазине Отрон
R3	Резистор	13 кОм	1		Поиск в магазине Отрон
R4	Резистор	1 Ом	1		Поиск в магазине Отрон
BA1	Динамическая головка		1		Поиск в магазине Отрон
Рис. 2					
DA1	Аудио усилитель	TDA2030A	1		Поиск в магазине Отрон
VD1, VD2	Выпрямительный диод	1N4001	2		Поиск в магазине Отрон
C1, C2, C4	Электролитический конденсатор	10 мкФ	3		Поиск в магазине Отрон
C3	Электролитический конденсатор	220 мкФ	1		Поиск в магазине Отрон
C5, C7	Конденсатор	100 нФ	2		Поиск в магазине Отрон
C6	Электролитический конденсатор	2200 мкФ	1		Поиск в магазине Отрон
R1-R3, R5	Резистор	100 кОм	4		Поиск в магазине Отрон
R4	Резистор	4.7 кОм	1		Поиск в магазине Отрон
R6	Резистор	1 Ом	1		Поиск в магазине Отрон
BA1	Динамическая головка		1		Поиск в магазине Отрон
Рис. 3					
DA1	Аудио усилитель	TDA2030A	1		Поиск в магазине Отрон
VT1	Биполярный транзистор	BD908	1		Поиск в магазине Отрон
VT2	Биполярный транзистор	BD907	1		Поиск в магазине Отрон
VD1, VD2	Выпрямительный диод	1N4001	2		Поиск в магазине Отрон
C1	Электролитический конденсатор	1 мкФ	1		Поиск в магазине Отрон
C2	Электролитический конденсатор	47 мкФ	1		Поиск в магазине Отрон
C3, C4	Электролитический конденсатор	100 мкФ	2		Поиск в магазине Отрон
C5, C6, C8	Конденсатор	100 нФ	3		Поиск в магазине Отрон
C7	Конденсатор	220 нФ	1		Поиск в магазине Отрон
R1	Резистор	47 кОм	1		Поиск в магазине Отрон